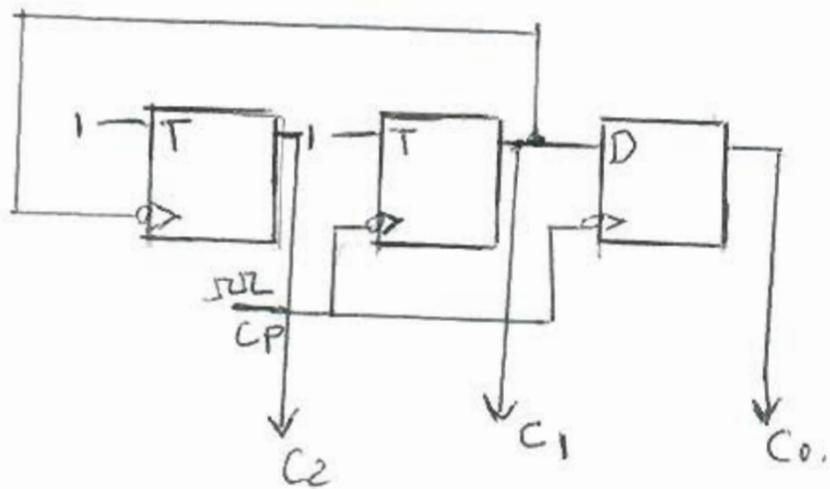


۱- با استفاده از یک شمارنده دو دهه ۴ بیتی دارای پایه clear و پایه فعال سازی شمارش یک شمارنده ۸ بیتی طراحی کنید.


۲- یک شیفت رجیستر ۴ بیتی با بار شدن موازی با فلپ فلاپ D طراحی کنید، دو ورودی کنترل Load و Shift وجود دارد. وقتی $Shift=1$ باشد محتوی رجیستر یک مکان جابجایی شود وقتی $Load=1$ باشد $Shift=0$ است داده جدید وارد شیفت رجیستر می گردد. اگر هر دو ورودی کنترل برابر صفر باشند محتوای رجیستر تغییر نمی کند.

۳- با استفاده از یک شمارنده با نیری سکرون ۴ بیتی که دارای دو پایه فعال ساز شمارش (count)، Load (برای فعال سازی بار شدن موازی)، و clear بصورت Active Low می باشد، مدار طراحی کنید که اعداد زوج بین ۵ و ۱۵ را مکرراً بشمارد.



۴- دنباله شمارش مدار ورود کدام است. دیاگرام حالت آن را رسم کنید.

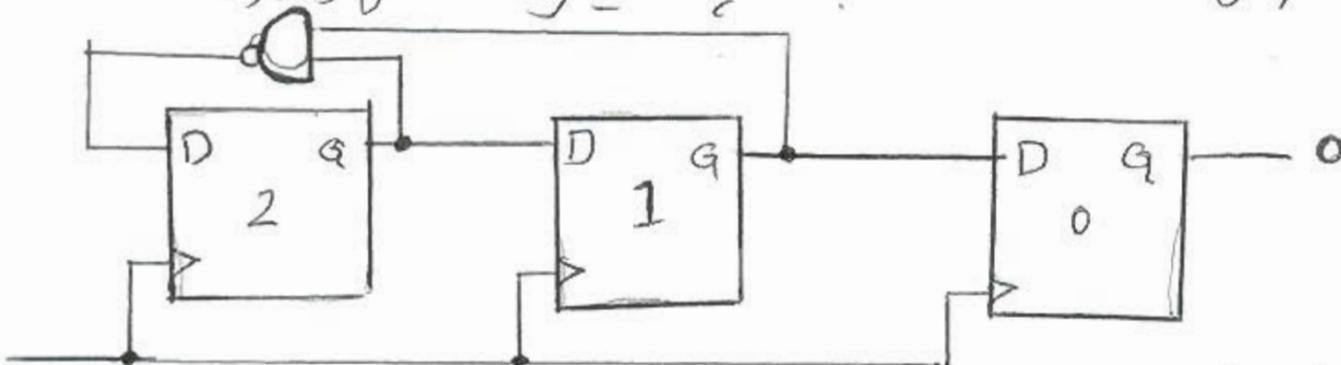۵- مدار زیر با یالهای ساعت متناوب چه سیکل شمارش دارد.



۶- یک شمارنده سکرون طراحی کنید که محدوده اعداد ۱۱-۳ را بشمارد.